
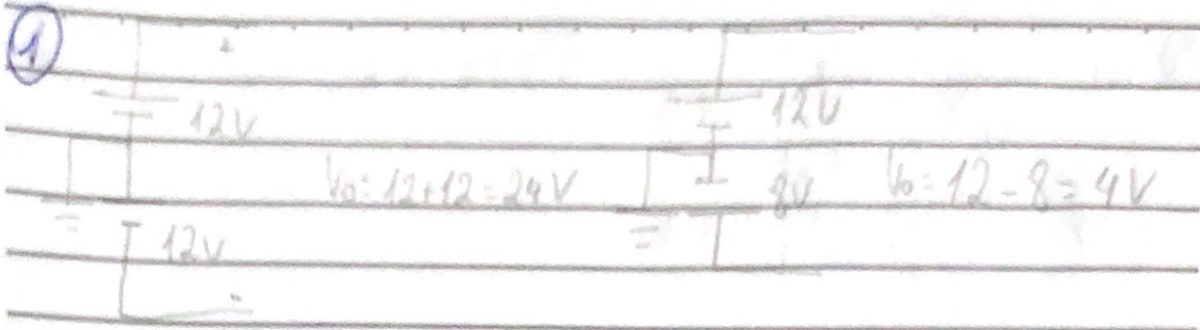


1

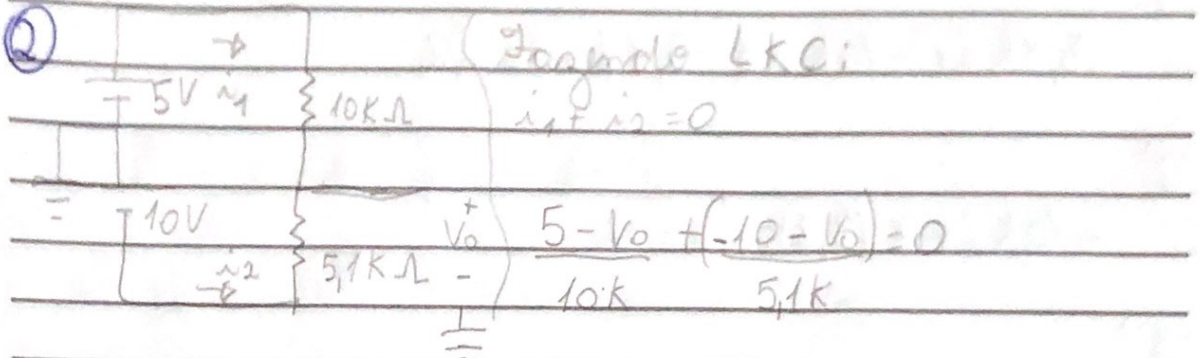


2



$$25.5k - 5.1k V_o - 100k - 10k V_o = 0$$


$$-15.1 V_o = 74.5$$

$$V_o = -4.93V$$

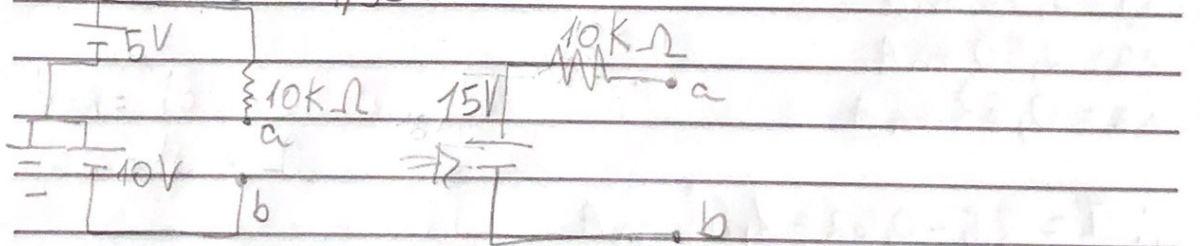

$$V_{th} = 15V; R_{th} = 10k\Omega$$

③

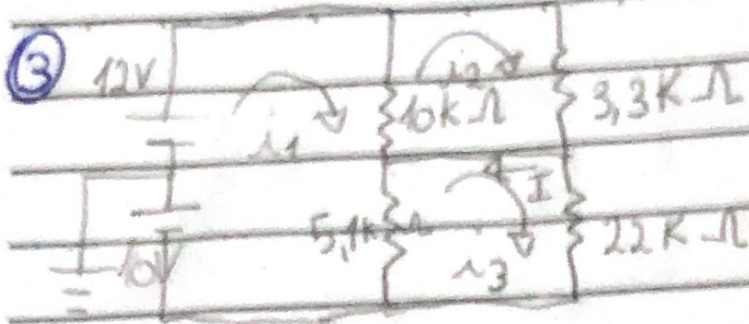

$$I = i_2 - i_3$$

1°

$$15,1k i_1 - 10k i_2 - 5,1k i_3 = 22$$

2°

$$-10k i_1 + 13,3k i_2 = 0$$

3°


$$-5,1k i_1 + 27,1k i_3 = 0$$

$$i_1 = 3,32 \text{ mA}$$

$$i_2 = 2,50 \text{ mA}$$

$$i_3 = 0,62 \text{ mA}$$
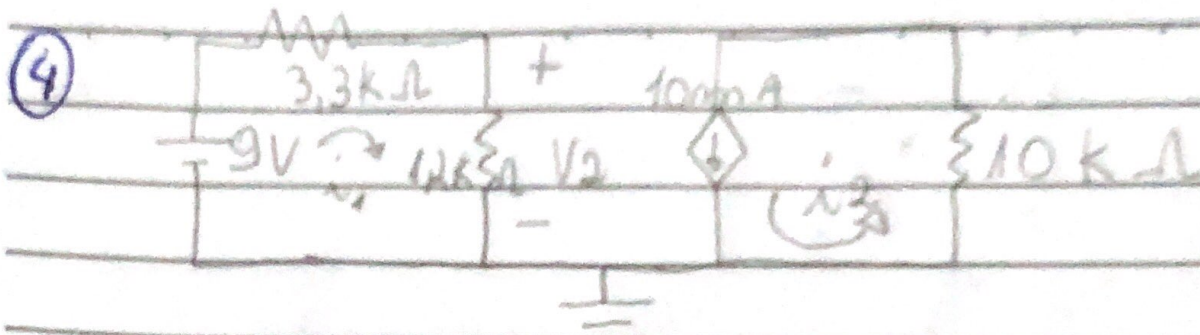
$$\therefore I = 2,5 - 0,62 = 1,88 \text{ mA}$$



$$V = R \cdot i$$

$$i_1 = \frac{9}{4,5k} = 2mA$$

$$V_2 = R \cdot i_1 = 1,2k \cdot 2mA = 2,4V$$

$$i_2 = \frac{V_2}{R_3} = \frac{2,4}{10k} = 24mA$$

$$V_{R3} = 24mA \cdot 10k = 240V$$