


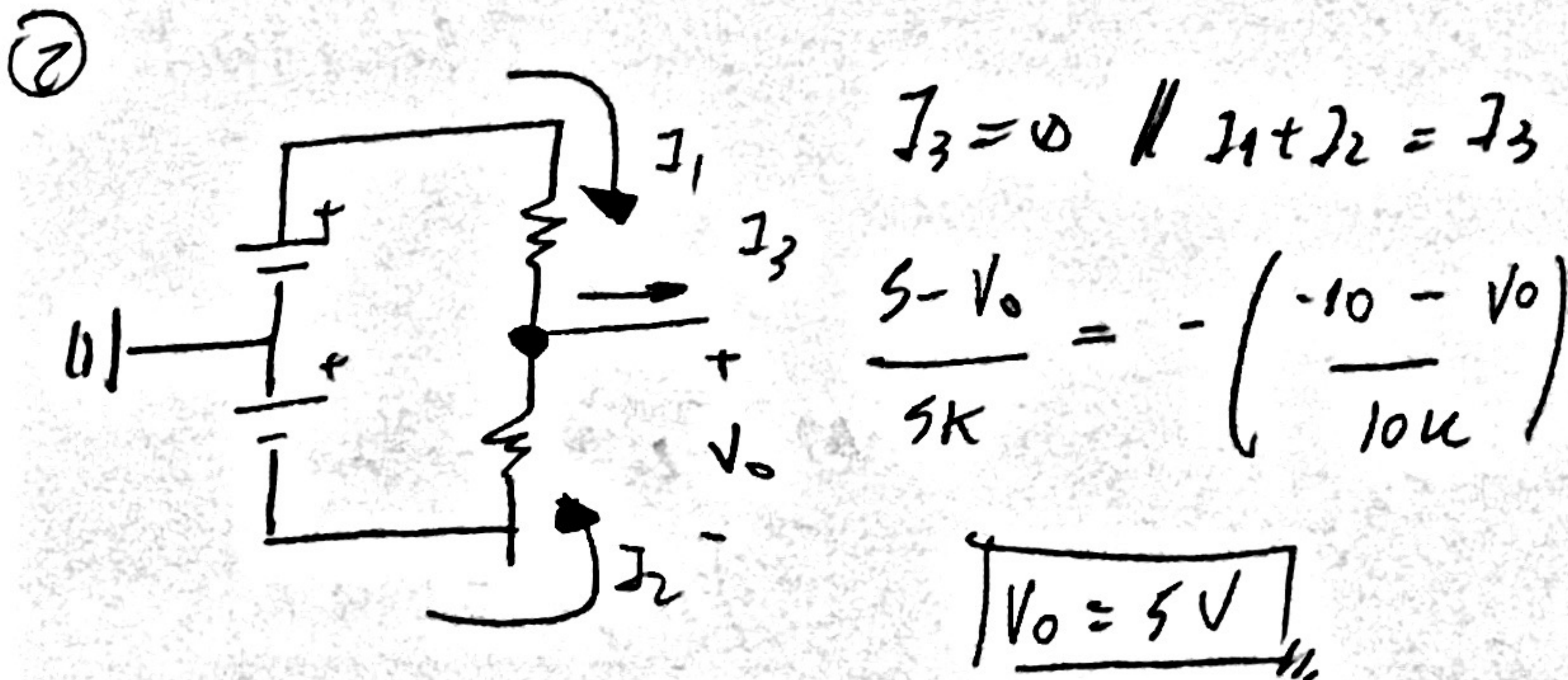


ATV 1

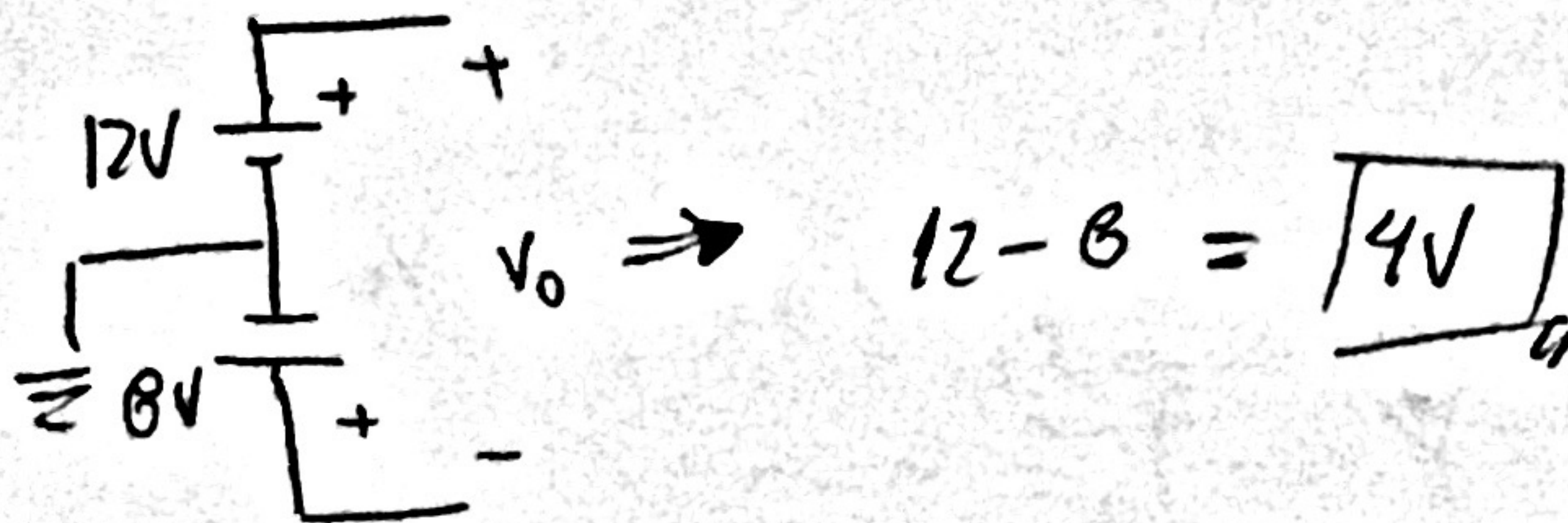

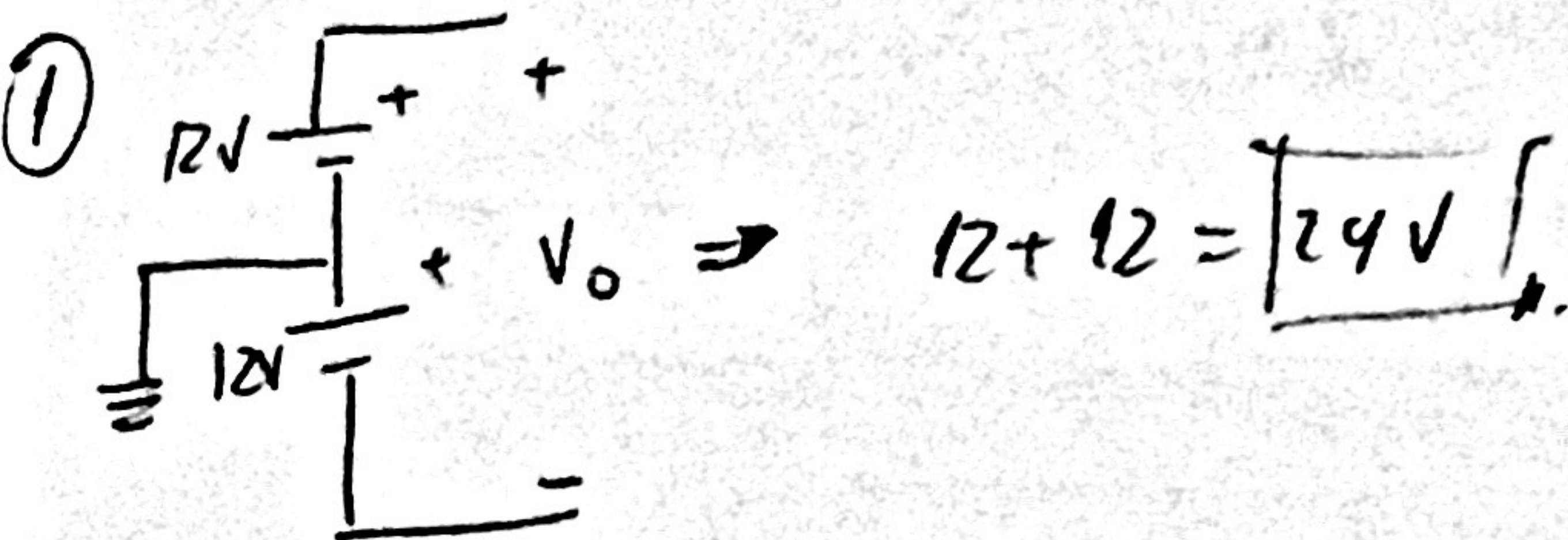

3

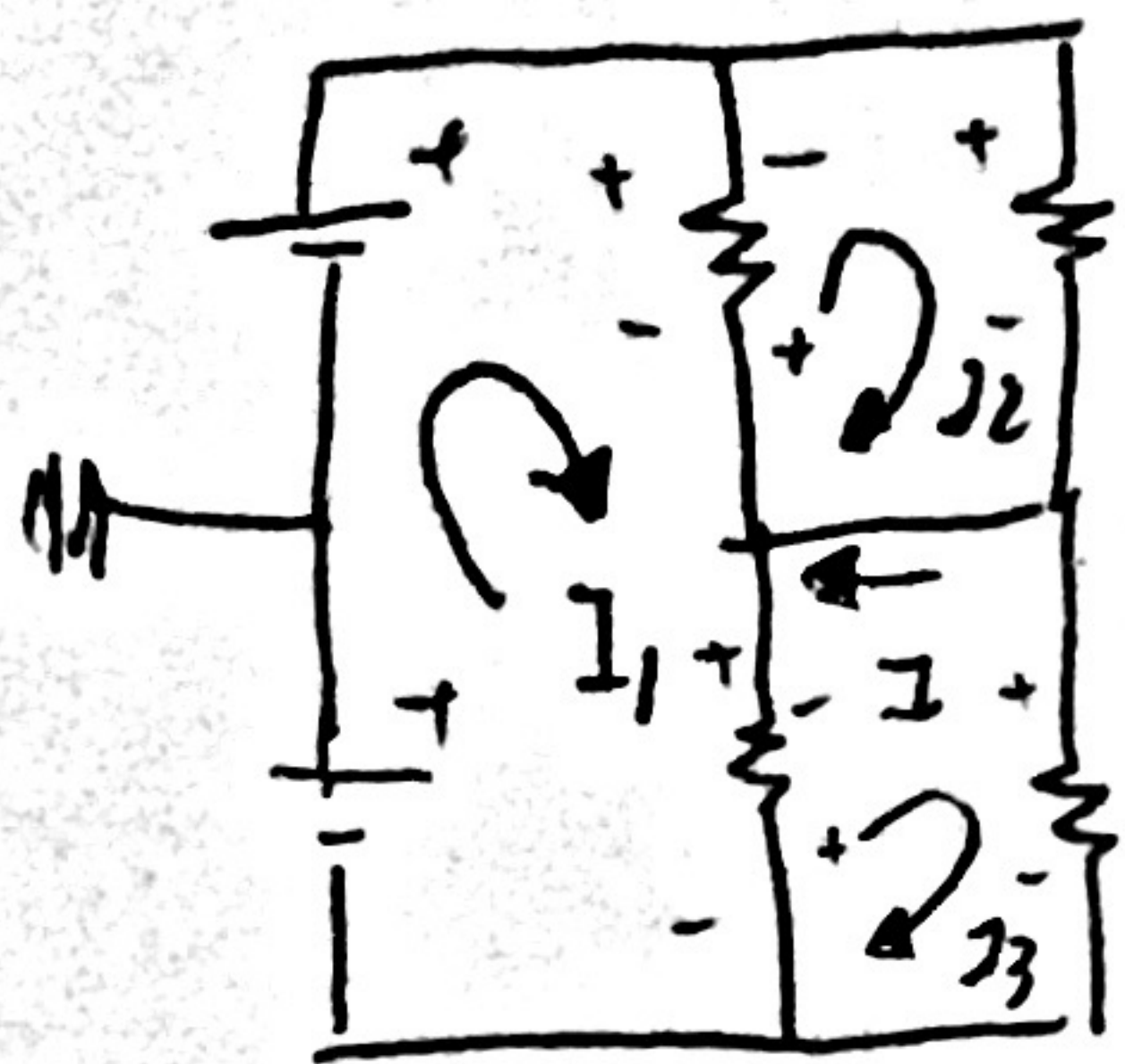

$$\begin{cases} V_2 + V_1 - R_1(I_1 - I_2) - R_2(I_1 - I_3) = 0 \\ R_1(I_2 - I_1) + R_3 \cdot I_2 = 0 \\ R_1(I_3 - I_1) + R_4 \cdot I_3 = 0 \end{cases}$$

$$I = I_2 - I_3$$


$$I_1 = 3,32 \text{ mA}$$

$$I_2 = 2,50 \text{ mA}$$

$$I_3 = 0,63 \text{ mA}$$

Logo,  $I = I_2 - I_3 \Rightarrow I = 1,87 \text{ mA}$

4

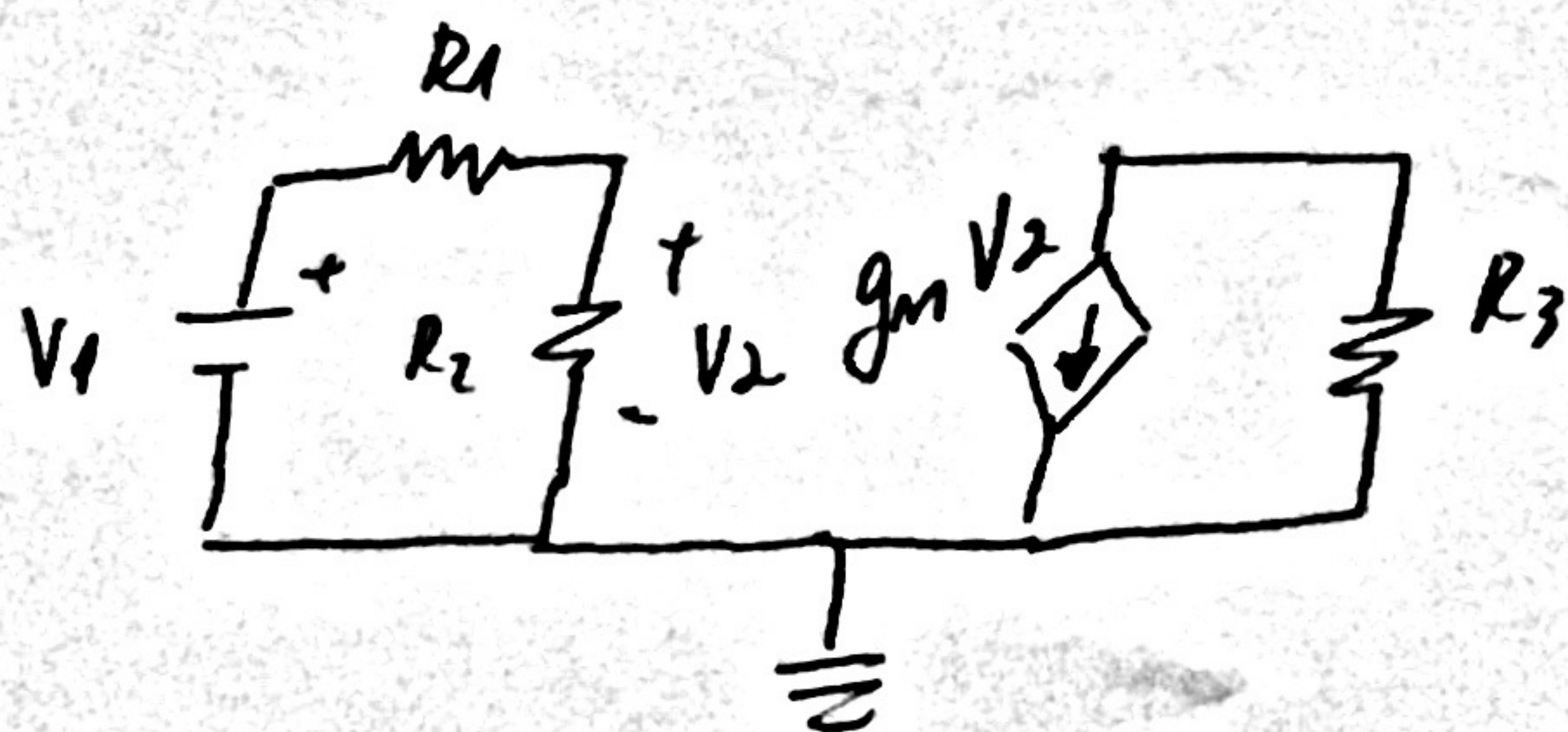

$$1) V_2 = V_1 \cdot \left( \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

$$V_2 = 9 \cdot \left( \frac{1200}{1200 + 3300} \right)$$

$$V_2 = 2,4 \text{ V}$$

$$n) V_{R3} = V_2 \cdot g_m \cdot R_3$$

$$V_{R3} = 2,4 \cdot 0,01 \cdot 10000$$

$$V_{R3} = 240 \text{ V}$$

$$m) I_{L3} = g_m \cdot V_2$$

$$I_{L3} = 0,024 \text{ A}$$