


Eletronica 1

Questão 1:

a) $-12 - 12 + V_0 = 0$
 $V_0 = 24V$

b) $+8 - 12 + V_0 = 0$
 $V_0 = 4V$

2)

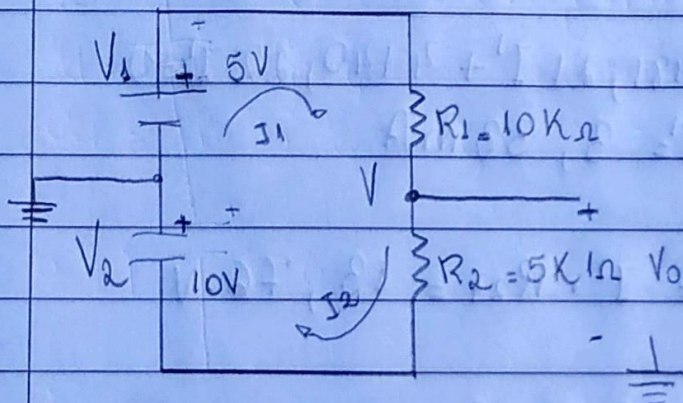

$$I_1 = \frac{V - 5}{10 \times 10^3} = 6,63 \mu A$$

$$I_2 = \frac{V + 10}{5100} = 2,93 \text{ mA}$$

$$\frac{V - 5}{10 \times 10^3} + \frac{V + 10}{5K\Omega} = 0$$

$$\frac{5100(V - 5) + 10 \times 10^3(V + 10)}{510 \times 10^3} = 0$$


$$5100V - 25500 + 10000V + 100000 = 0$$

$$15100V = -74500$$

$$V = -4,94V$$

$$V_0 = V_{th}$$
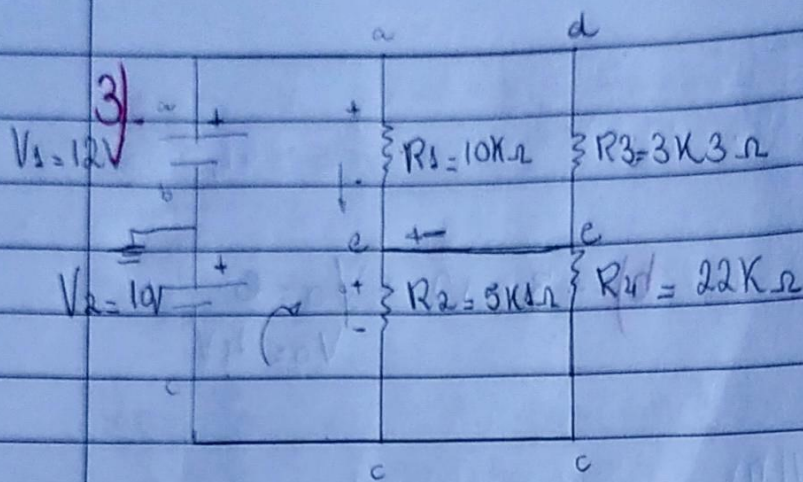
$$R_{th} = R_1 \parallel R_2 = 3377,49 \Omega$$



$$R_{13} = 2481,21 \Omega \quad -10 - 12 + 2481,21 I' + 4140,22 I' = 0$$

$$R_{24} = 4140,22 \Omega \quad I' = 3,33 \text{ mA}$$

$$V_{13} = I' \cdot R_{13} = 8,24 \text{ V} \quad V_{24} = I' \cdot R_{24} = 13,76 \text{ V}$$


$$I_1 = \frac{V_{13}}{R_1} = 0,824 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{V_{24}}{R_2} = 2,7 \text{ mA}$$

$$\sum I_e = \sum I_s$$

$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$I = 1,87 \text{ mA}$$

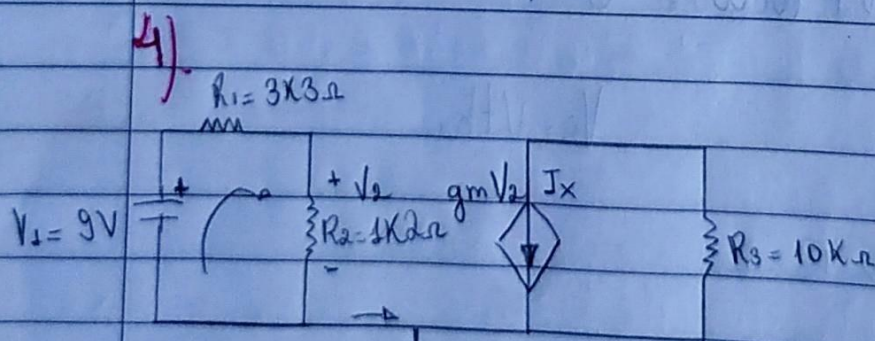

$$-9 + 3300 I + 1200 I = 0$$

$$I = 2 \text{ mA}$$

$$V_2 = I \cdot R_2$$

$$V_2 = 2,4 \text{ V}$$

$$I_x = g_m V_2$$

$$I_x = 10 \times 10^{-3} \cdot 2,4$$

$$I_x = 24 \text{ mA}$$

$$V_3 = I_x \cdot R_3$$

$$V_3 = 24 \times 10^{-3} \cdot 10 \times 10^3$$

$$V_3 = 240 \text{ V}$$